

PREGUNTES D'INVESTIGACIÓ:



- Quins materials poden ser els substituïts del cable elèctric en un circuit?
- I quins de la pila, és a dir, del generador?
- Podem crear circuits elèctrics amb la placa makey makey?


PROCÉS D'EXPERIMENTACIÓ:

TINKERING




CABLES ALTERNATIUS


TINTA CONDUCTIVA

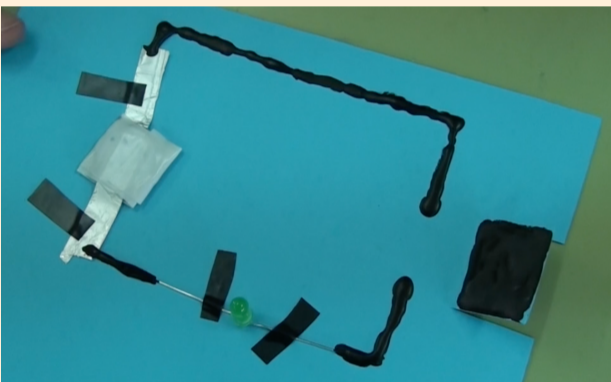


MINA DE LLAPIS

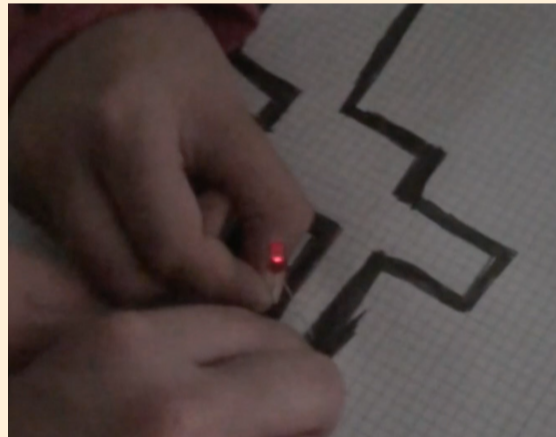

PLASTELINA MAKER

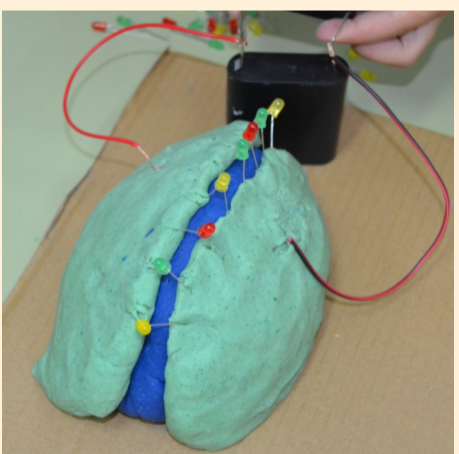

PAPER D'ALUMINI

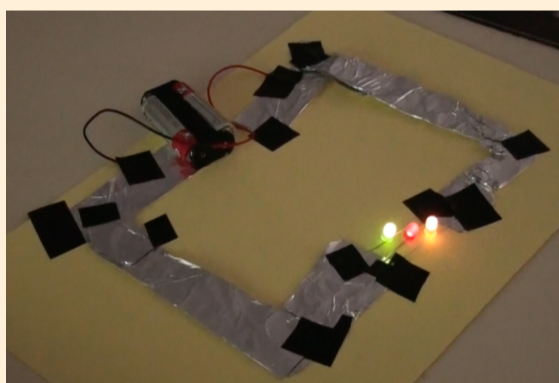


GENERADORS ALTERNATIUS



PILA DE MONEDES




PLACA SOLAR

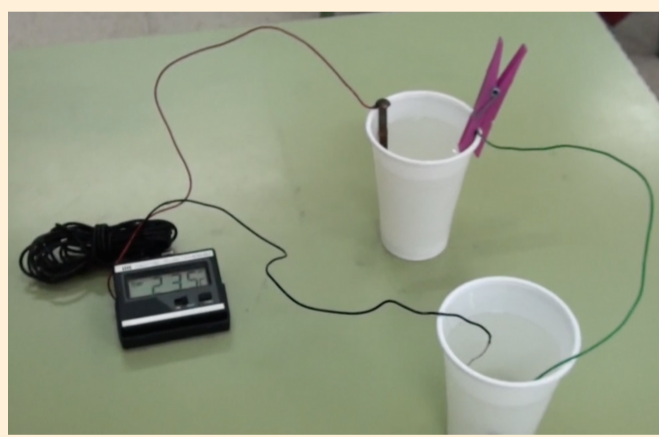

PILA LÍQUIDA DE VINAGRE

MAKEY MAKEY

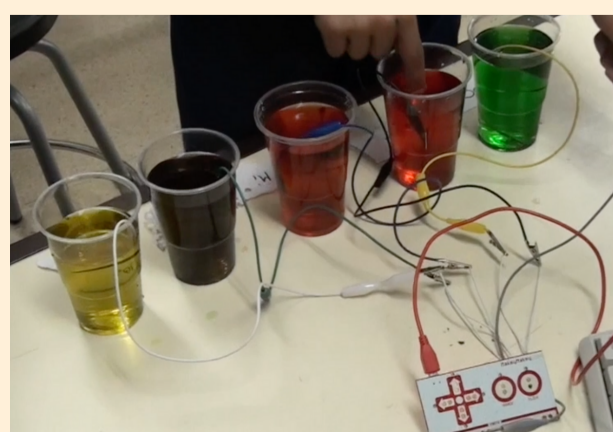

CIRCUITS ELÈCTRICS MAKERS

Escola Antònia Simó i Arnó

6è Ed. Primària